## МГТУ им. Н.Э. Баумана

# Дисциплина электроника Лабораторный практикум №5

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-33Б

Паламарчук А. Н.

Работу проверил:

Оглоблин Д.И.


#### Цель работы:

Получить навыки в использовании базовых возможностей программы Microcap и знания при исследовании и настройке усилительных, ключевых и логических устройств на биполярных и полевых транзисторах.

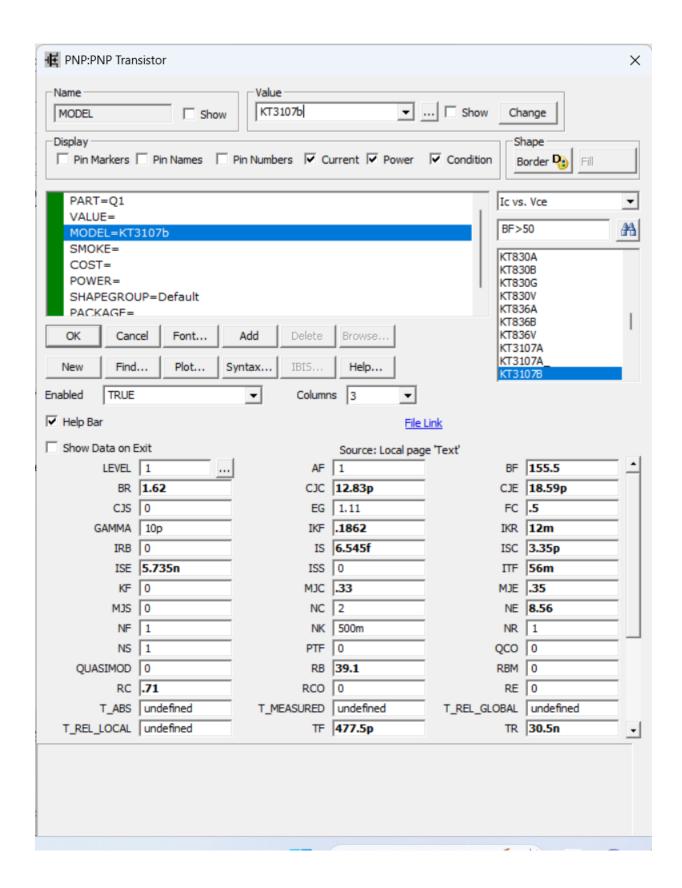
#### Эксперимент 1:

Добавляем транзистор во вкладку Text


```
Вариант 38
__model KT3107b PNP(Is=6.545f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=86.5 Bf=155.5 Ne=8.56
+ Ise=5.735n Ikf=.1862 Xtb=1.5 Var=32 Br=1.62 Nc=2 Isc=3.35p Ikr=12m
+ Rb=39.1 Rc=.71 Cjc=12.83p Vjc=.65 Mjc=.33 Fc=.5 Cje=18.59p Vje=.69
+ Mje=.35 Tr=30.5n Tf=477.5p Itf=56m Vtf=35 Xtf=2)
```





Строим схему:

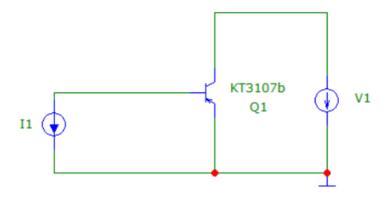


#### Строим выходную и входную ВАХ

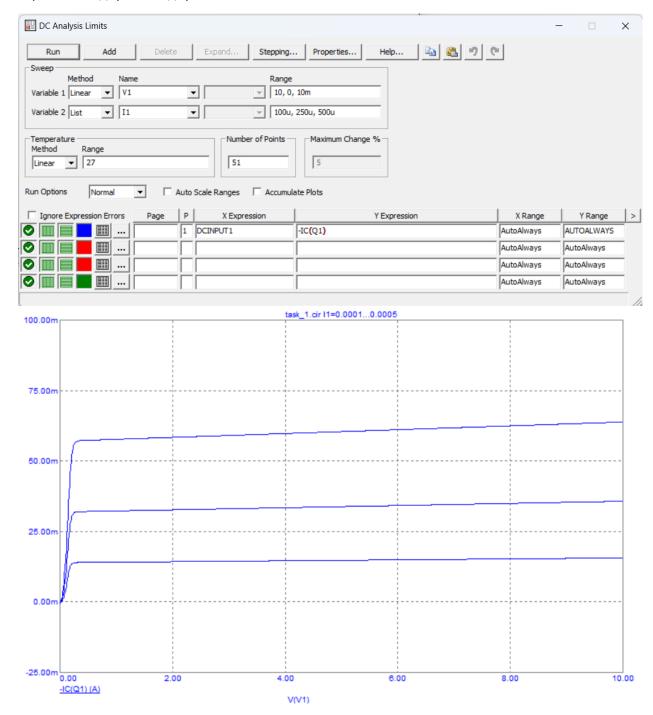


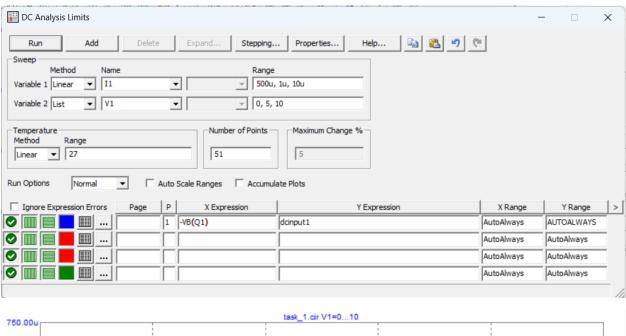


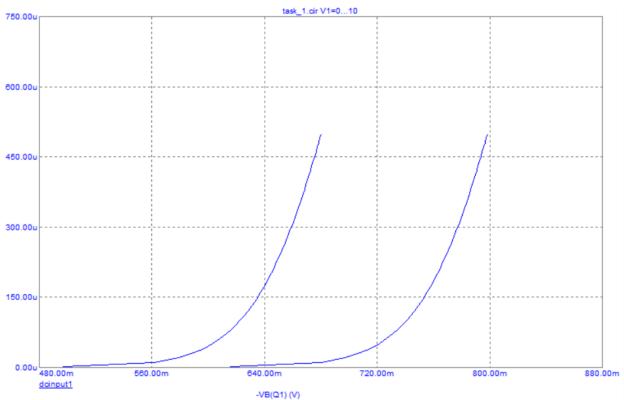


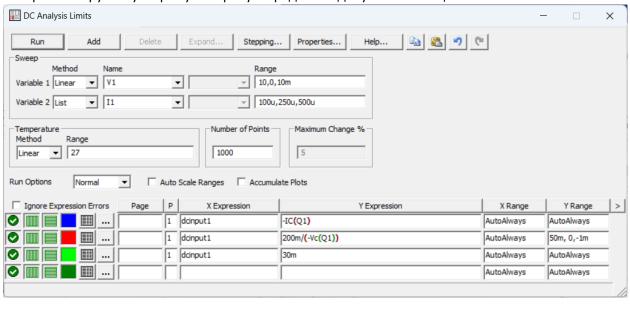Построим нагрузочную прямую и кривую предельно допустимой мощности




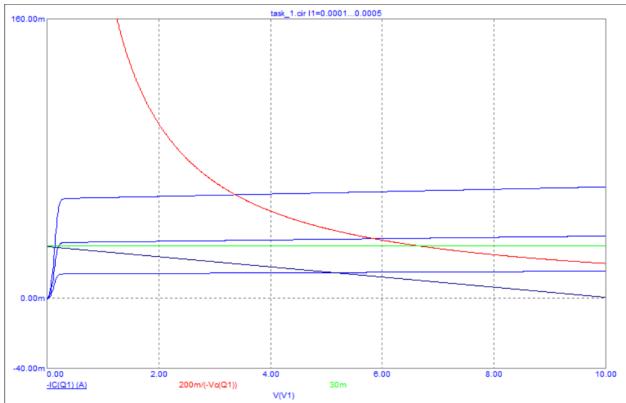

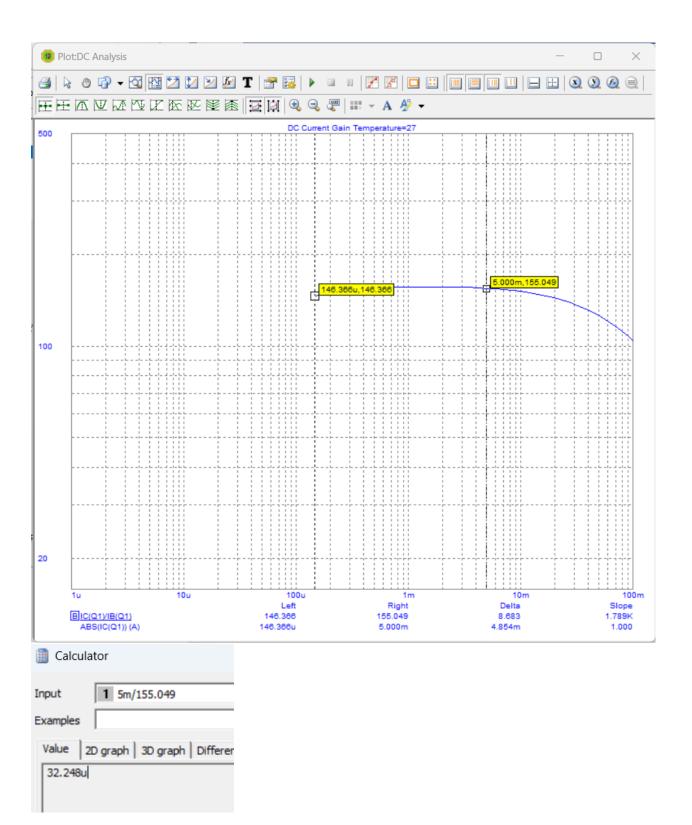

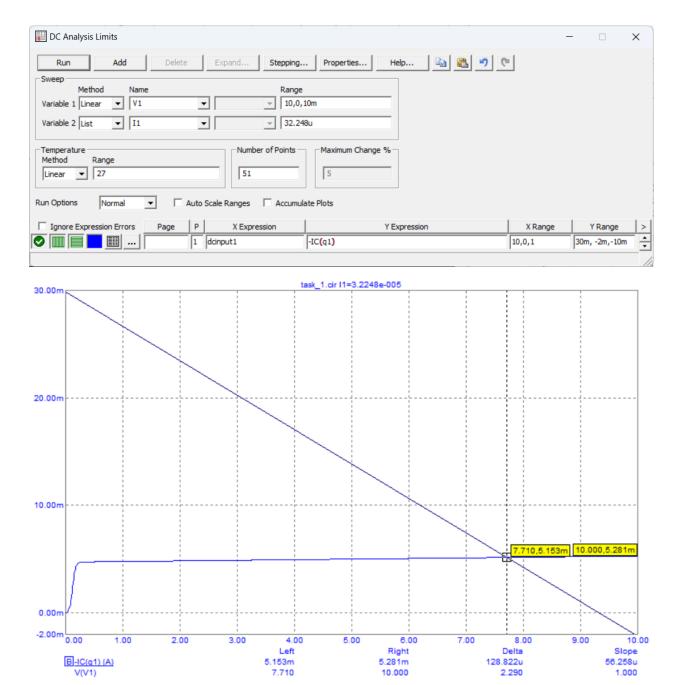

lb = 5.153m

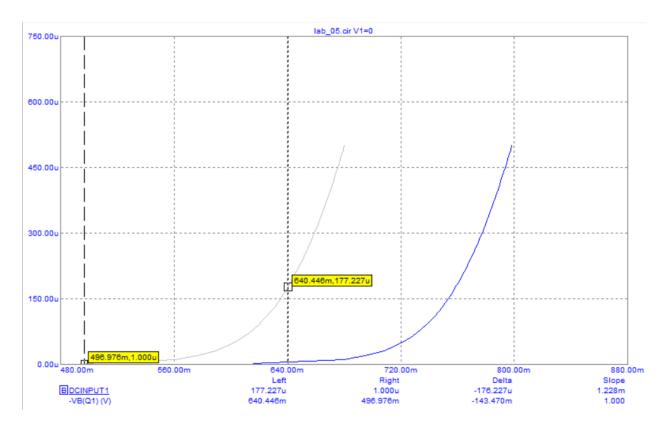

Ik = 177.227 uA

BF = 155.5

Ib = 177.227 / 155.5 = 1.14 uA


Ube = 640.446 mV


#### Эксперимент 2:

$$Uk := 5 \qquad Ek := 10 \qquad Ub := 0.7 \qquad Ik := 15 \cdot 10^{-3} \qquad B := 155.5$$

$$Rk := \frac{Ek - Uk}{Ik} \qquad \qquad Rk = 333.333 \qquad +$$
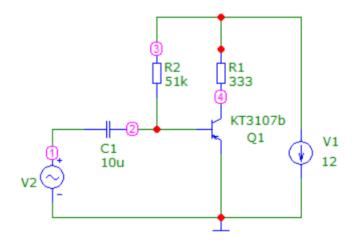
$$Rb := \frac{(Ek - Uk) \cdot B}{Ik} \qquad Rb = 5.183 \times 10^4$$



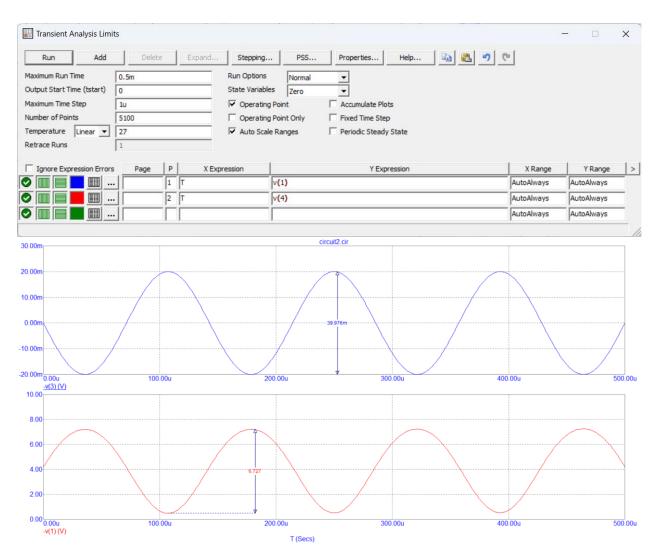


Рассчитаем коэффициент усиления:


$$k1 := \frac{6.727}{39.976 \cdot 10^{-3}} = 168.276$$

Добавляем делитель напряжения

$$Ud := Ek$$
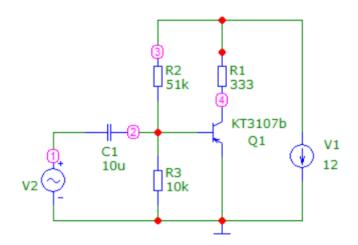
$$Rd := \frac{Ud}{10 \cdot Ib} = 1.037 \times 10^4$$



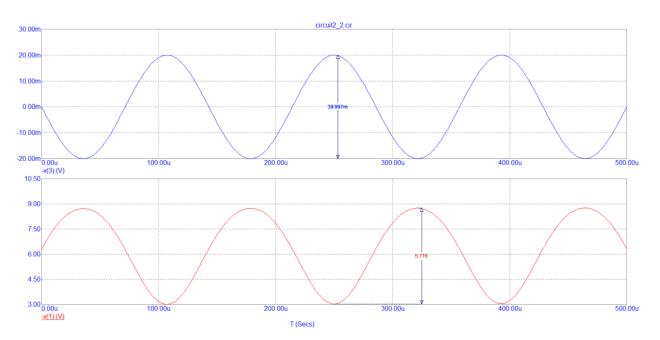


Рассчитаем коэффициент усиления:


$$k2 := \frac{5.716}{39.997 \cdot 10^{-3}} = 142.911$$


#### Эксперимент 3:

Входная ВАХ:

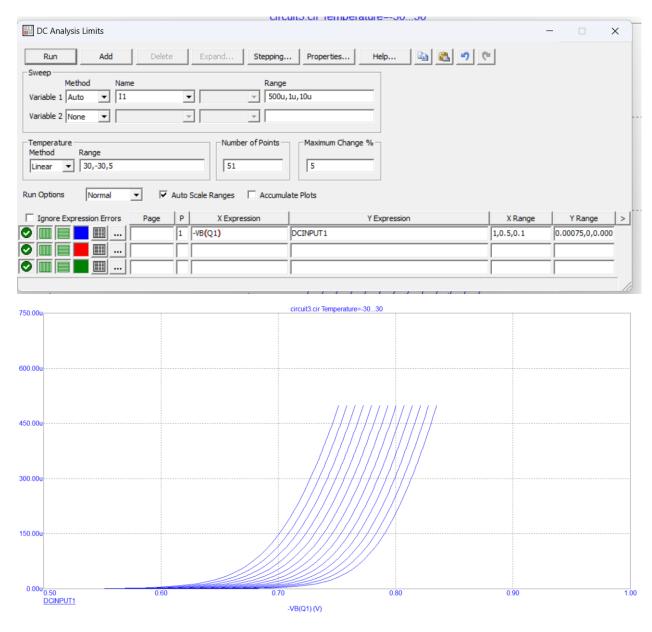


#### Выходная ВАХ:

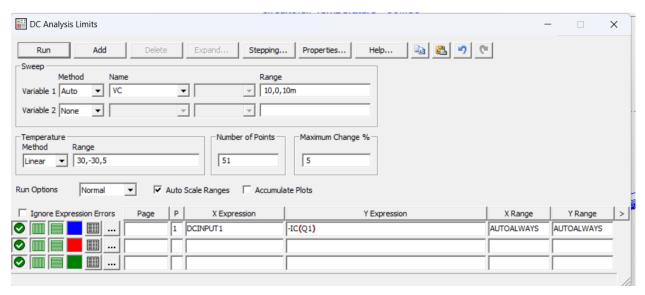


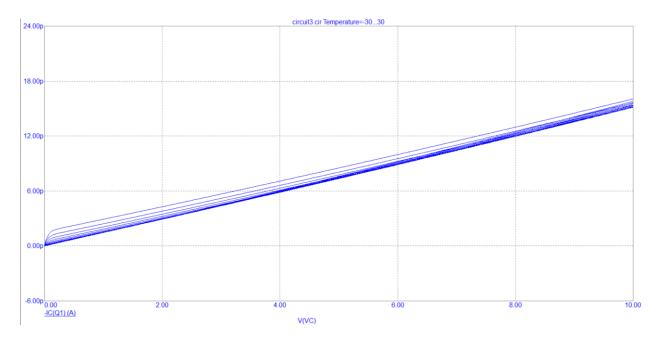

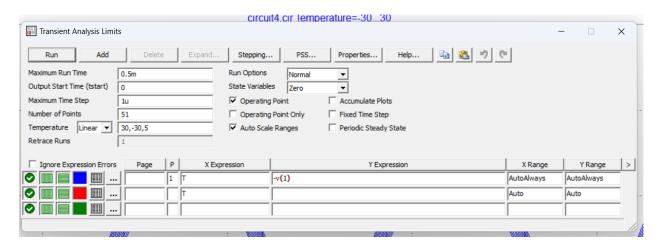
При повышении температуры увеличивается ток насыщения.



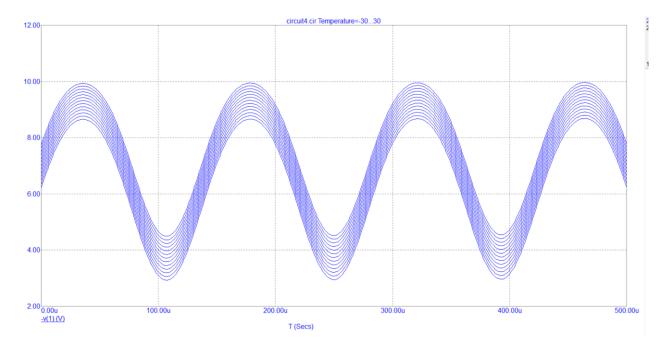
Исследуем влияние температур на схему с делителем напряжения




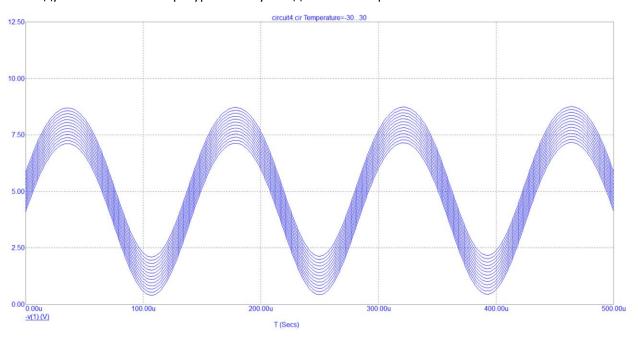
### Исследуем влияние температур на схему без делителя напряжения



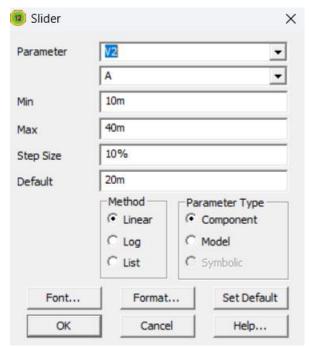Исследуем влияние температур на каскад при изменении амплитуды входного сигнала с помощью слайдера



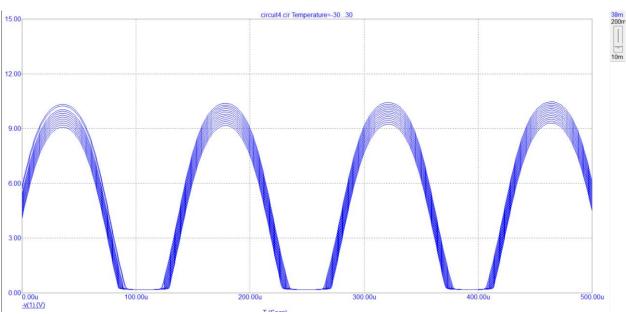

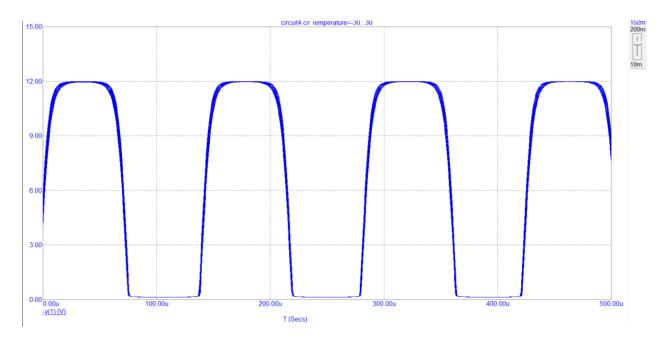

Синусоида становится «квадратной», т.к. 10 Вольт – предел.